
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



从海思官方PCB来看，10uF电容相对来说比较靠近0.9V电源输出端  
13脚附近2.2uF  
37脚附近0.1uF  
53脚附近0.1uF，2.2uF  
62脚附近0.1uF  
77，80脚附近两颗2.2uF并联  
海思手册要求电源部分PCB布局完全照搬官方PCB  
受布局设计所限只能做到尽可能接近

 SD卡电源可以用SDIO0\_CARD\_POWER\_EN进行控制，  
这里改为持续供电，不使用引脚控制供电



Schematic	Schematic1			Update Date	2022-08-31
				Create Date	2022-06-18
Page	main			Part Number	JLCPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE	1 OF 7
		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	


上电延迟计算公式  
Vcc电源电压，V0电容初始电压，Vt为t时刻电压  
t=RC\*ln((Vcc-V0)/(Vcc-Vt))

SY8032 SY8088 SY8089 完全兼容，输出电流不同  
EN有效电压不同

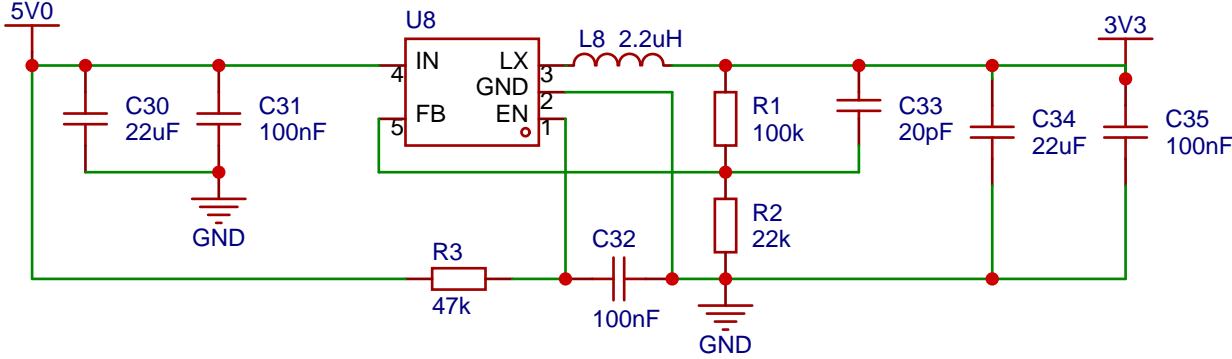
3.3V和0.9V的电流比较大，特别是0.9V，峰值电流可能达到1A以上  
这里视情况替换大功率芯片

降压VOUT=(R1\*0.6)/R2+0.6  
R1=150k R2=33k VOUT=3.327  
R1=68k R2=15k VOUT=3.32  
R1=100k R2=22k VOUT=3.327

上电延迟  
CE最低有效电压1.2V  
47k\*0.1u\*ln(5.0/3.8)=1.67ms



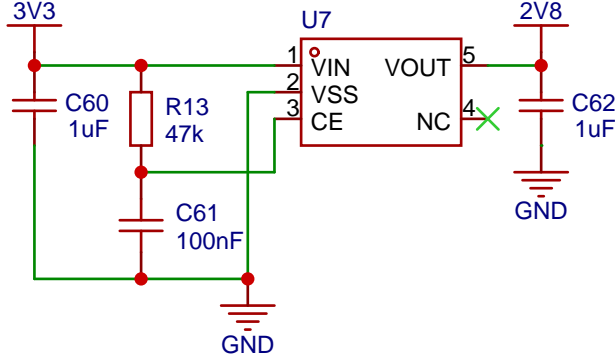
上电延迟  
CE最低有效电压1.0V  
47k\*0.1u\*ln(3.3/2.3)=1.69ms



OV5640的上电时序要求：  
上电时序先1.8V，后2.8V，延时大于0ms即可  
注意单点接地


降压VOUT=(R1\*0.6)/R2+0.6  
R1=20k R2=10k VOUT=1.8

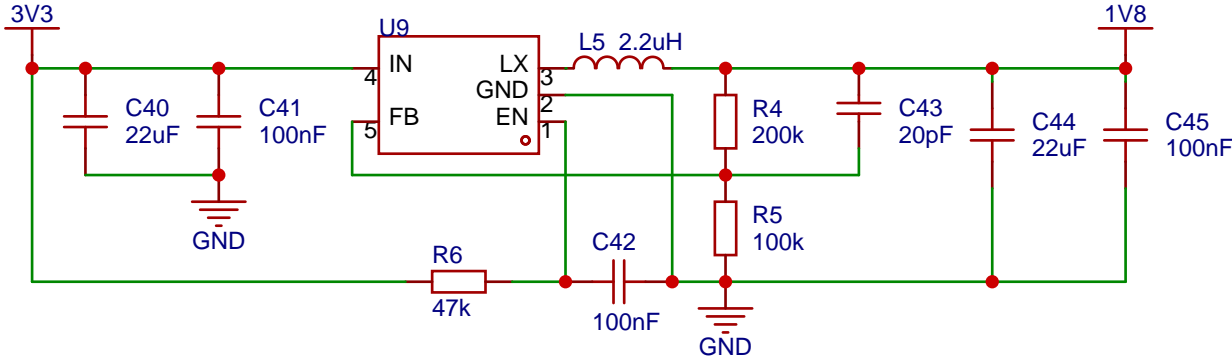上电延迟  
CE最低有效电压1.2V  
20k\*0.1u\*ln(3.3/2.1)=0.9ms



降压VOUT=(R1\*0.6)/R2+0.6  
R1=10k R2=20k VOUT=0.9

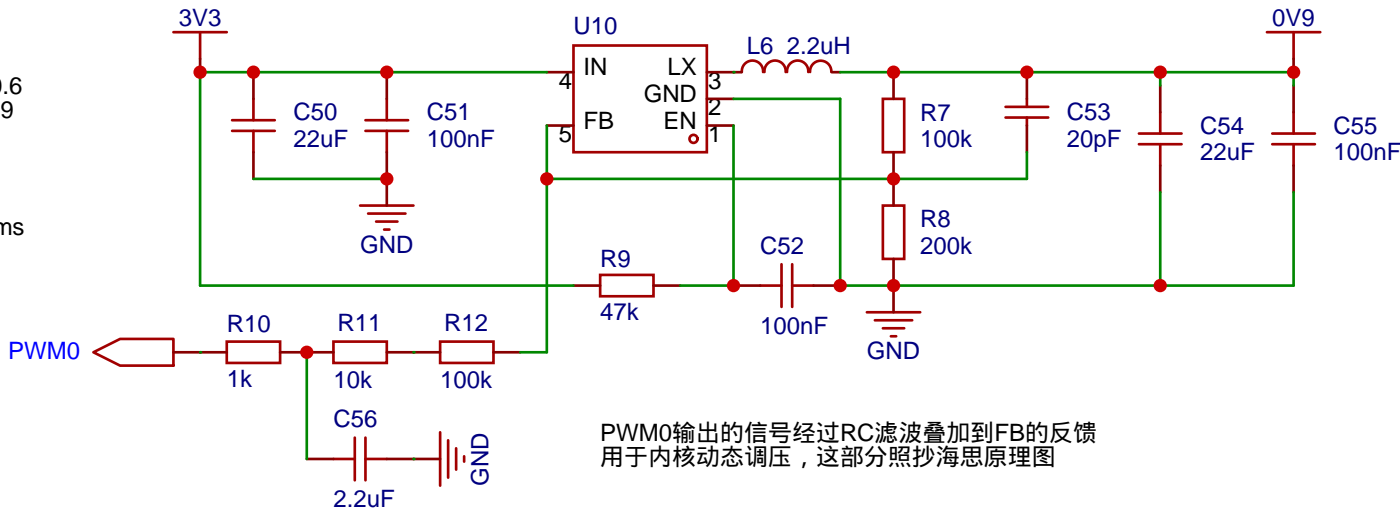
上电延迟  
CE最低有效电压1.2V  
47k\*0.1u\*ln(3.3/2.1)=2.12ms




PWM0输出的信号经过RC滤波叠加到FB的反馈  
用于内核动态调压，这部分照抄海思原理图

实测这部分电路有问题，按照海思原理图连接后输出电压1.4V，芯片发热严重，不能正常工作，猜测需要设置相关寄存器，但没有在手册中找到如何设置动态调压的内容，因此贴片时不要焊接R10；想偷懒可以R10、R11、R12、C56都不焊

LSADC\_CH0做电池检测


 


 VBAT经电阻分压限流后接到AVDD\_BAT做RTC电源  
查询手册可知，RTC工作电流只需要几微安



Schematic	Schematic1			Update Date	2022-11-02
				Create Date	2022-06-18
Page	power			Part Number	JLPCPB-001
Drawn	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE 2	OF 7
立创EDA		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	

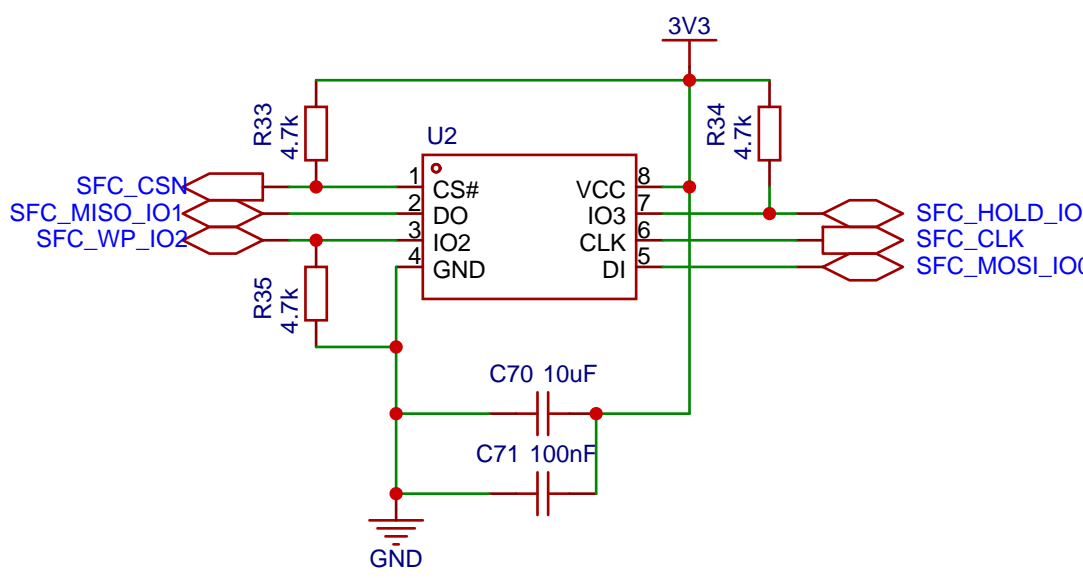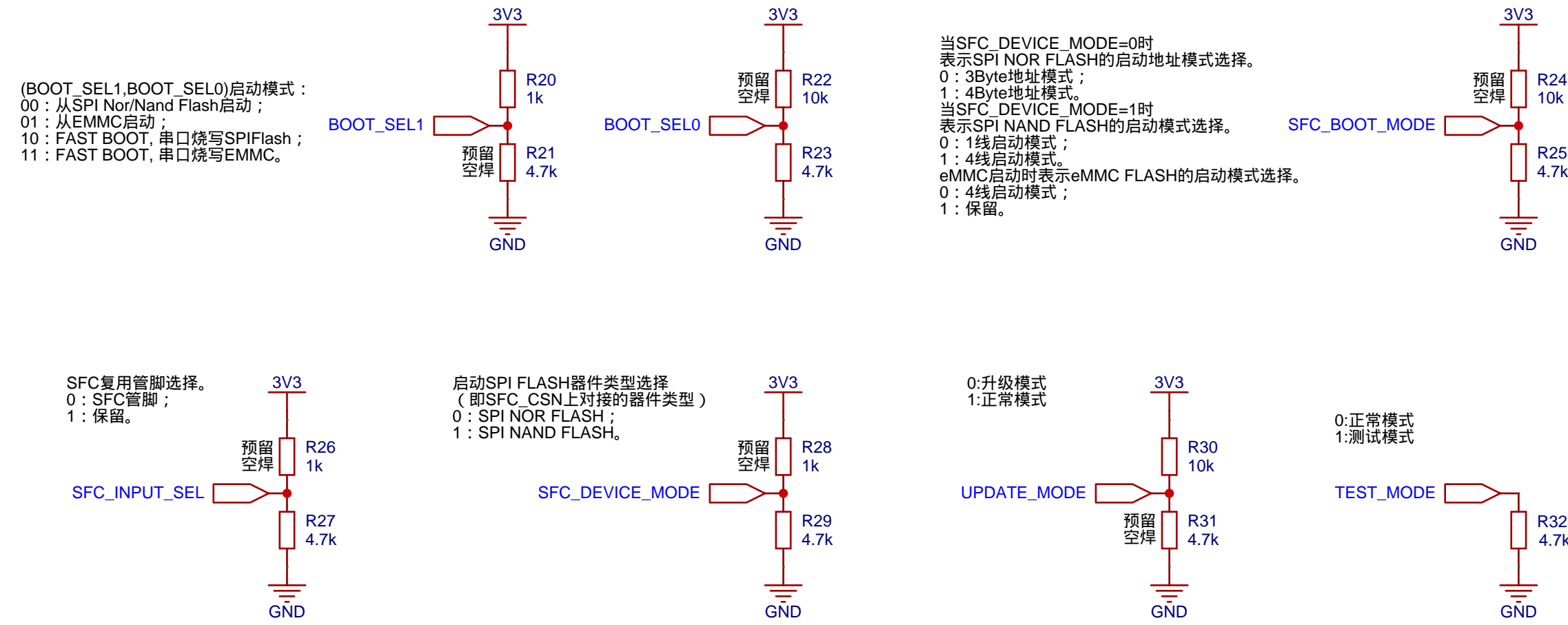如果这些管脚和外设器件的信号管脚有连接，那么必须在该信号上设计上下拉电阻来确定配置管脚的初始状态，BOOT\_SEL1/SFC\_INPUT\_SEL/SFC\_DEVICE\_MODE 信号做上拉设计时电阻阻值推荐 1k，其他信号上拉电阻阻值推荐 10k，下拉电阻阻值统一推荐 4.7k。  
摘自《Hi3516EV200 硬件设计用户指南》








Schematic	Schematic1			Update Date	2022-08-31
				Create Date	2022-06-26
Page	storage_boot			Part Number	JLPCPB-001
Drawn	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE 3	OF 7
立创EDA		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	






PWDN掉电使能，高有效，不使用则接数字地

     
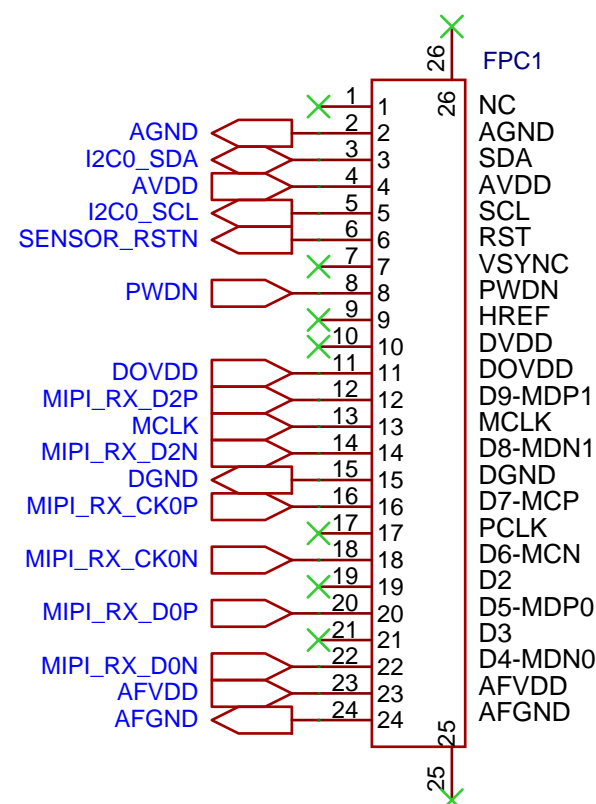
### 模拟地和数字地在外点单接地




OV5640的1.8V工作电流持续峰值可以达到140mA  
L11,L12,L13 备选替换型号  
C86090  
C131082  
C139243  
C295681




AVDD 模拟电源 2.8V  
AFVDD 电教电源 2.8V  
DOVDD IO电源  
DVDD 数字电源，视DOVDD而定  
DOVDD=1.8V时建议采用内置电源  
DOVDD=2.8V时建议采用外置1.5V电源


1. 所有音频信号(输入输出以及 MICBIAS)以 GND 作为参考, 音频信号的回路路径不会与其他信号公用; 不管是音频信号还是其他回流路径, 均远离信号信号;
2. 音频信号的地, 直接打 GND 过孔到系统地, 不与其他模块的 GND 连接在一起并公用一个 GND 过孔;
3. 音频模块的 GND 不用与系统地分割并单点接地, 要求音频模块拟地有一个完整的地平面, 且有足够的 GND 过孔。

摘自海思官方文档

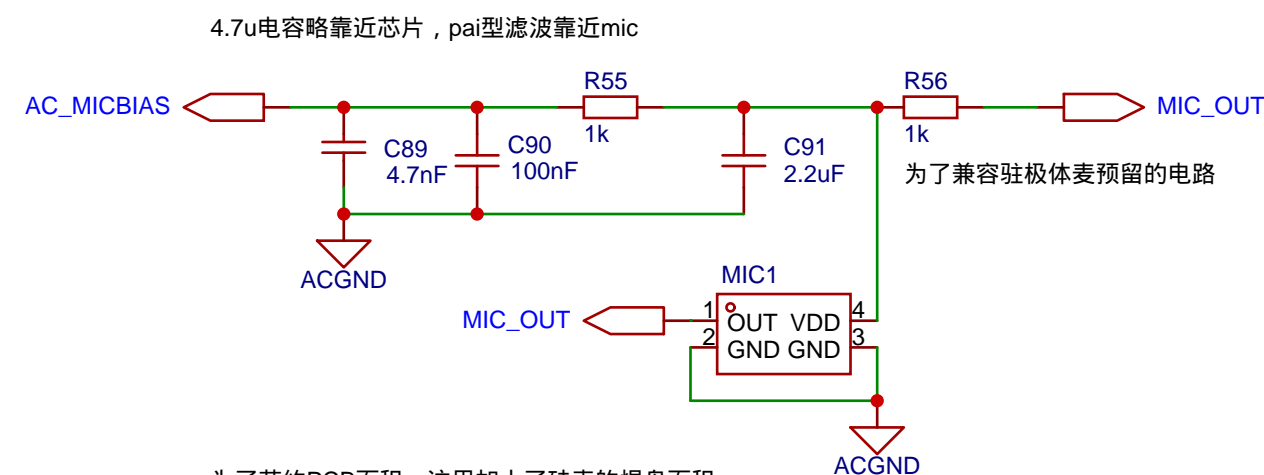 
 


 为了节约PCB面积，这里加大了硅麦的焊盘面积  
驻极体麦要焊接R56，引脚焊接在硅麦的OUT和GND  
硅麦不用焊接R56，正常焊接即可





Schematic	Schematic1			Update Date	2022-08-31
				Create Date	2022-06-18
Page	video_audio			Part Number	JLPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE 5	OF 7
		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	



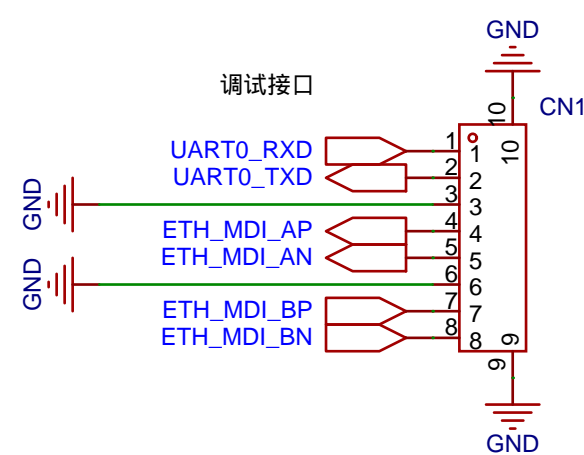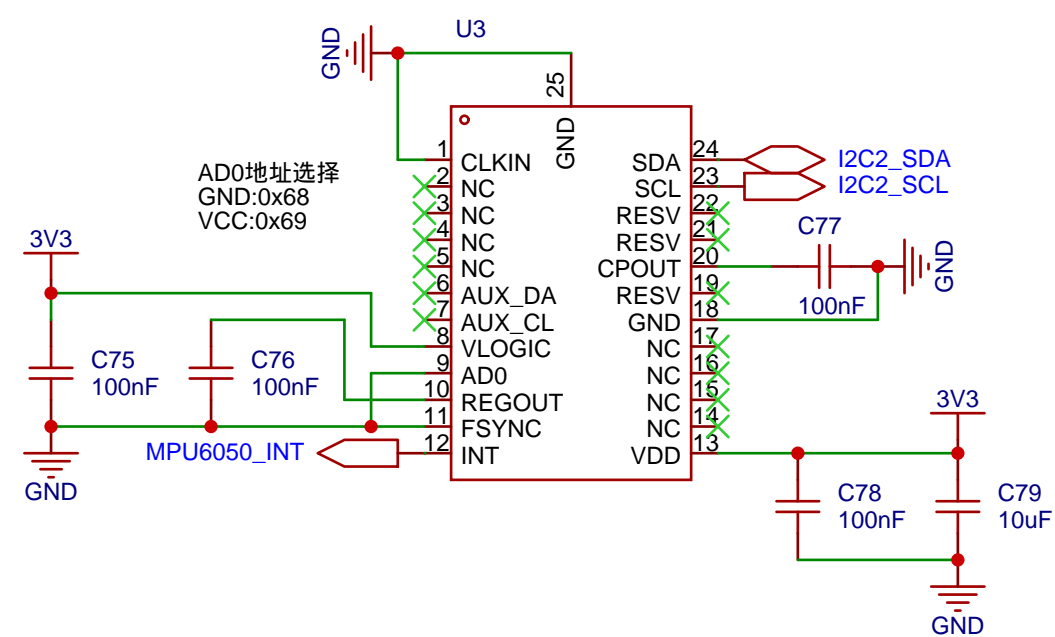

 这个连接器故意选择这个封装，因为他的焊盘比较大，开发调试期间完全可以不焊接器件直接从焊盘上飞线，如果想要焊接连接器也可以，开发完成后记得拆掉，因为它比较高，装入外壳后会占据电池空间



Schematic	Schematic1			Update Date	2022-08-31
				Create Date	2022-06-18
Page	other			Part Number	JLPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE 6	OF 7
		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	

不是每个人都舍得用SMT，因此为了尽可能方便手工焊接，我尽量选用了0603的封装。  
目前电容全部采用0603及以上封装，对于焊接后续不会修改的电阻采用0402封装，对于boot相关电阻，为方便后续修改采用0603封装

主板元件密集，因此在上下两侧添加工艺边，并在工艺边上添加SMT的定位孔和光学点位点  
MIPI信号线、USB信号线需要阻抗匹配，但是我没做（连上就行，又不是不能用，无非就是信号差一点，狗头.jpg。其实是个人能力有限，希望有大佬能指点一二！）  
主控的封装为 QFN-88\_L9.0-W9.0-P0.35-BL-EP5.26，立创提供的封装引脚太短，无法手工焊接，本原理图中专门加长了引脚，MPU6050的封装同样加长引脚  
3.3V和0.9V需要的功率较大，建议选用输出电流1.5A以上的芯片，1.8V需要的功率较小，使用输出电流1A的芯片就可以  
所有容阻元件均已替换为基础库元件，SMT生产节约换料费，基础库元件查询网址  
<https://www.jlc.com/portal/smtComponentList.html>

以下元件默认不加入BOM，如需SMT一定记得修改  
电源相关  
C56 R10 R11 R12  
BOOT相关  
R21 R22 R24 R26 R28 R31  
音频相关  
R56  
芯片  
U1  
接插件  
CN1

Schematic	Schematic1			Update Date	2022-11-14
				Create Date	2022-06-18
Page	doc			Part Number	JLCPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	Action_2_Poor_v1			
Reviewed	嘉立创EDA				
		VER	SIZE	PAGE 7	OF 7
立创EDA		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	